آزمایش اول

یک مدار منطقی برای رای گیری بین ۵ نفر طراحی کنید. هر کدام از این نفرات با یک دکمه رای خود را اعلام می کند و این رای میتواند ۰ یا ۱ (مخالف یا موافق) باشد که در نهایت نتیجه رای گیری باید در خروجی مدار نمایش داده شود.

مدار را با استفاده از شبیه ساز پروتئوس طراحی نمایید.

زمان تحویل این تمرین هفته آینده (شروع هفته ۱۷ مهر) در زمان کلاس هر گروه است. کلاس بصورت آنلاین برگزار میشود و مصاحبه انجام میشود.س